

Chung Tin Ho

5572 6963

Assignment 3

a) states


A: Input is '0'

B: Two '0' is detected (00) and output 1

C: One '1' is detected

D: "Sequence '11' is detected

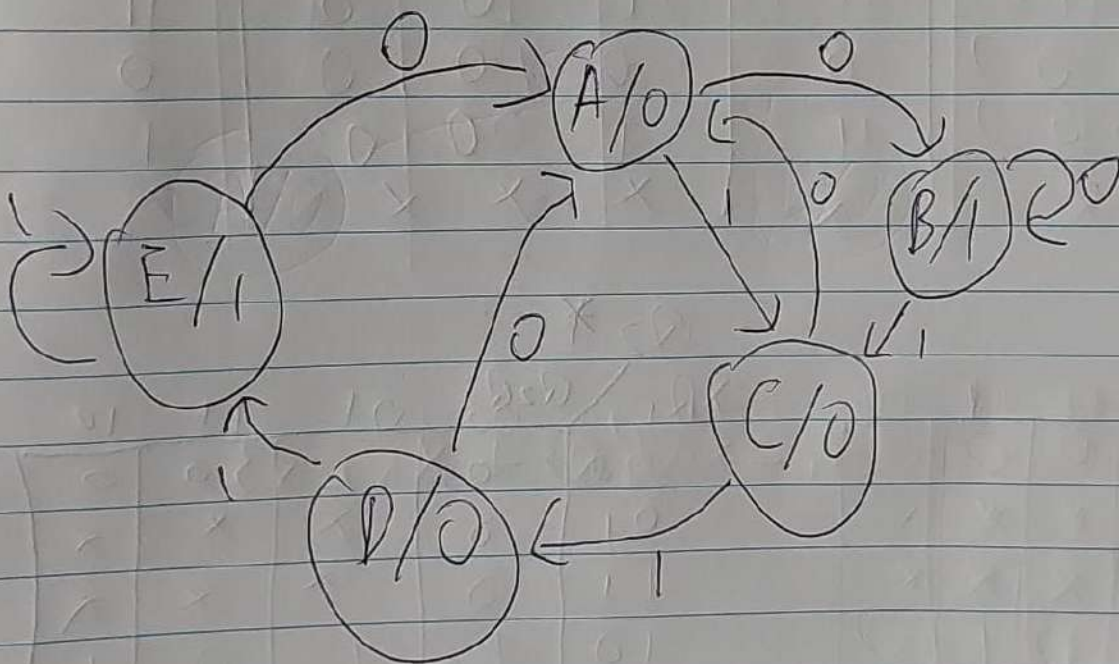E: Sequence "111" is detected and output 1



Chung Tin Lo

5572 6963

B)

Present State (Q ₁ Q ₂ Q ₃)	Input X	Next State Q ₁ * Q ₂ * Q ₃ *			Present Output Z
A (0 0 0)	0	0	0	1	1
A (0 0 0)	1	0	1	0	0
B (0 0 1)	0	0	0	1	1
B (0 0 1)	1	0	1	0	0
C (0 1 0)	0	0	0	0	0
C (0 1 0)	1	0	1	1	0
D (0 1 1)	0	0	0	0	0
D (0 1 1)	1	1	0	0	1
E (1 0 0)	0	0	0	0	0
E (1 0 0)	1	1	0	0	1
other	X	X	X	X	X

c) Q₁*

X Q ₁ \ Q ₂ Q ₃	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	X	X	X
11	1	X	X	X
10	0	0	1	0

$$D_1 = Q_1^* = XQ_1 + XQ_2Q_3$$

Q₂*

X Q ₁ \ Q ₂ Q ₃	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	X	X	X
11	0	X	X	X
10	1	1	0	1

$$D_2 = Q_2^* = XQ_1'Q_2' + XQ_1'Q_3'$$

Q₃*

X Q ₁ \ Q ₂ Q ₃	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	X	X	X
11	0	X	X	X
10	0	0	0	1

$$D_3 = Q_3^* = X'Q_1'Q_2' + XQ_2Q_3'$$


Z

X Q ₁ \ Q ₂ Q ₃	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	X	X	X
11	1	X	X	X
10	0	0	1	0

$$Z = XQ_1 + X'Q_1'Q_2' + XQ_2Q_3'$$

5572 6963

c)

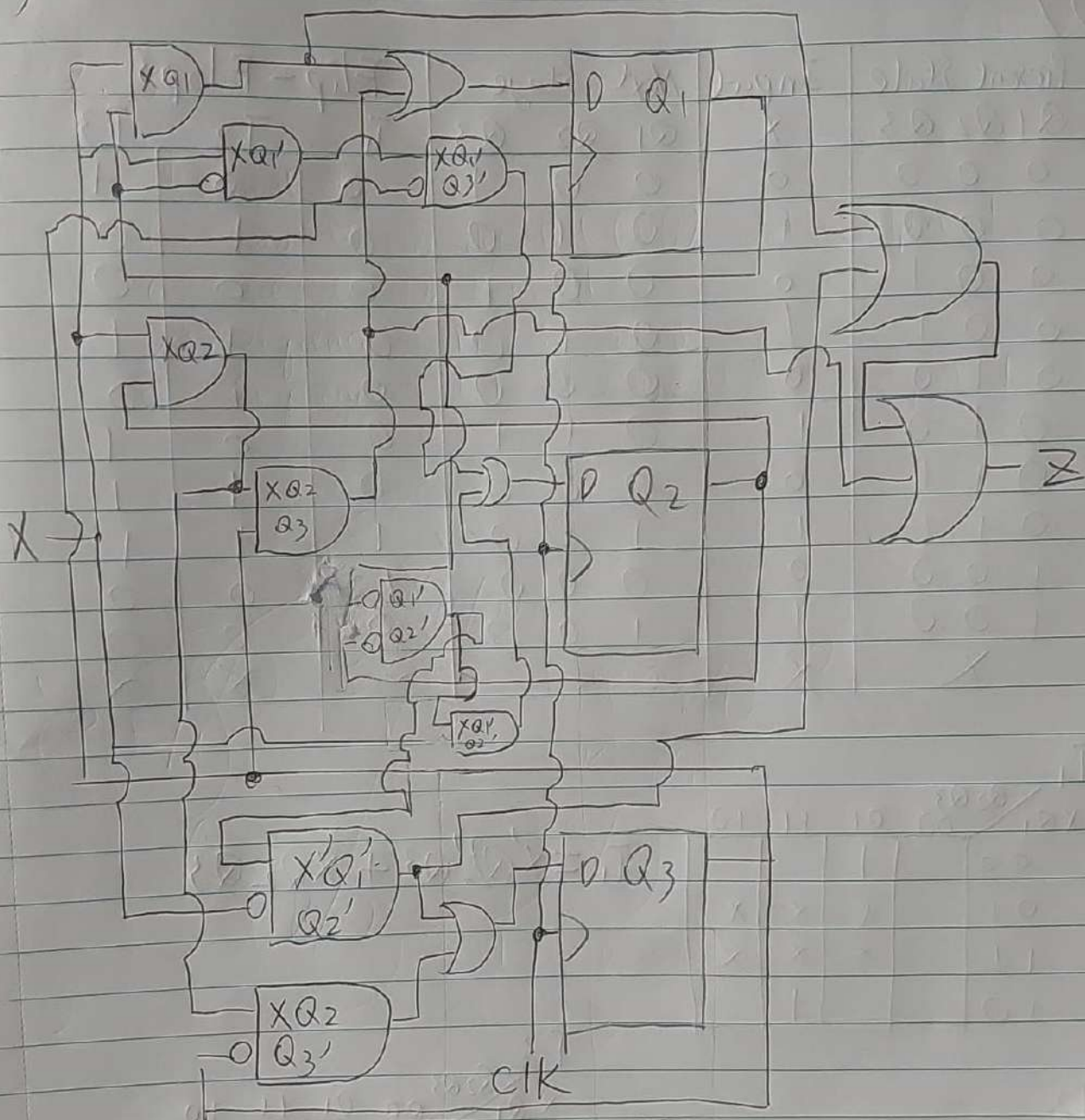

Chung Tin Ho 5572 6963

D)

Present State $Q_1 Q_2 Q_3$	Input X	Next Stage $Q_1 Q_2 Q_3$	Flip-Flops $T_1 T_2 T_3$		
0 0 0	0	0 0 1	0	0	1
0 0 0	1	0 1 0	0	1	0
0 0 1	0	0 0 1	0	0	0
0 0 1	1	0 1 0	0	1	1
0 1 0	0	0 0 0	0	1	0
0 1 0	1	0 1 1	0	0	1
0 1 1	0	0 0 0	0	1	1
0 1 1	1	1 0 0	1	1	1
1 0 0	0	0 0 0	1	0	0
1 0 0	1	1 0 0	0	0	0
X	X	X	X	X	X

T_1

$X Q_1 \backslash Q_2 Q_3$	00	01	11	10
00		1		
01		X	X	X
11		X	X	X
10			1	

$$T_1 = X'Q_2'Q_3 + XQ_2Q_3$$

T_2

$X Q_1 \backslash Q_2 Q_3$	00	01	11	10
00			1	1
01		X	X	X
11		X	X	X
10	1	1	1	

$$T_2 = XQ_1'Q_2' + Q_2Q_3 + X'Q_2$$

T_3

$X Q_1 \backslash Q_2 Q_3$	00	01	11	10
00	1		1	
01		X	X	X
11		X	X	X
10		1	1	1

$$T_3 = X'Q_1'Q_2'Q_3' + Q_2Q_3 + XQ_3 + XQ_2$$